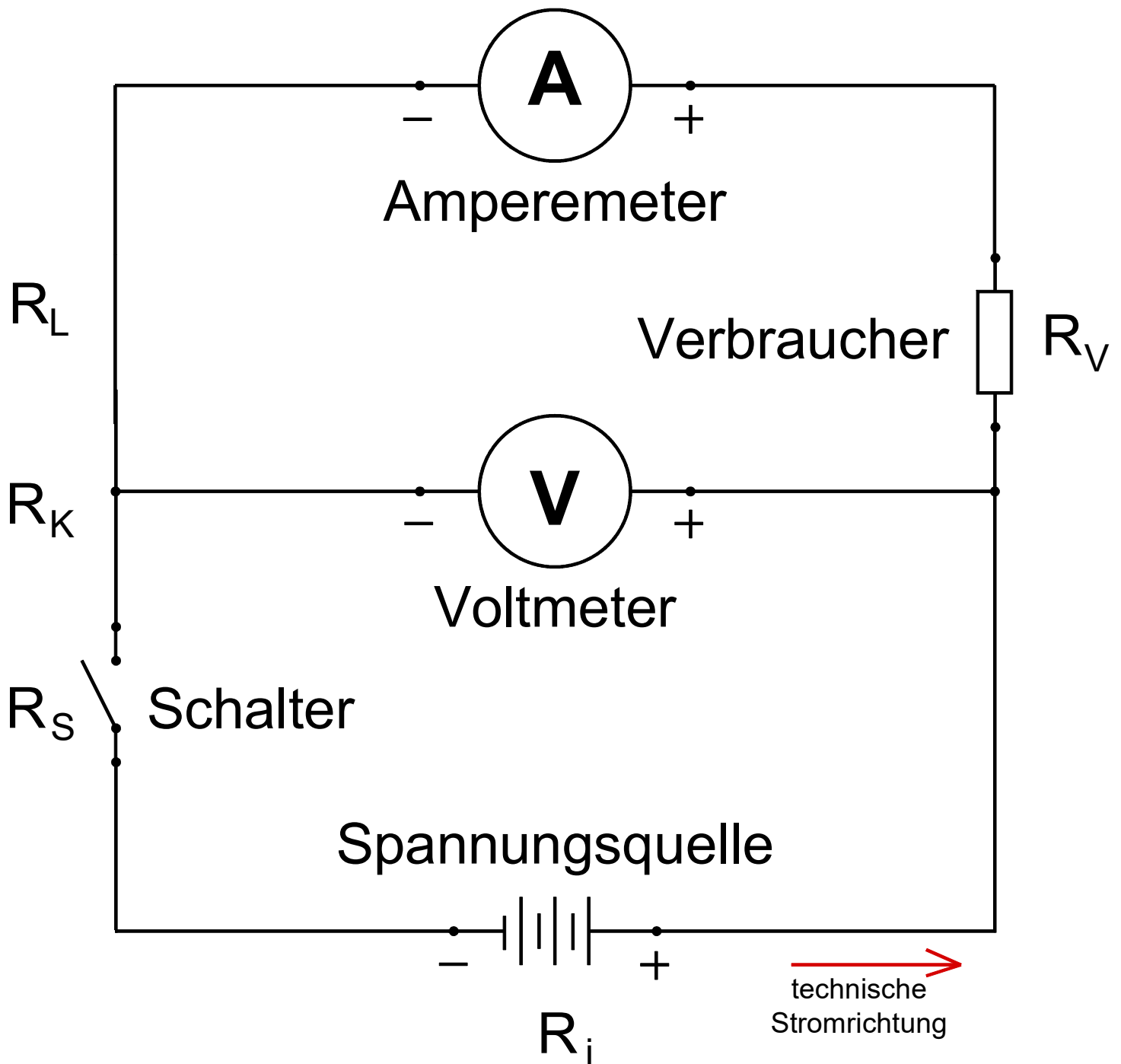


Der Stromkreis



R_V = Verbraucher-Widerstand

R_L = Leiter-Widerstand

R_K = Klemmstellen-Widerstand

R_S = Schalter-Widerstand

R_i = innerer-Widerstand Spannungsquelle

Summe = R_g = Gesamt-Widerstand